

الكترونيات الطاقة

المحاضرة الأولى (عملي)

- المقوم الأحادي الطور (نصف موجة)
- المقوم الأحادي الطور (موجة كاملة) نقطة مشتركة

م. زينة أديب علي


ميكاترونيكس-سنة رابعة-فصل ثاني



المقوم أحادي الطور (نصف موجة)

مسألة:

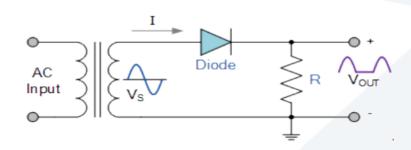لتكن لدينا الدارة المبينة في الشكل أدناه:




إذا كان جهد الملف الأولى للمحول (Ω 220) ونسبة التحويل للمحولة (5) وقيمة مقاومة الحمل (Ω 10). والمطلوب:

- 1. نمذجة الدارة باستخدام برنامج (Ansys simplorer).
 - 2. عرض كل من الإشارات التالية باستخدام البرنامج:
 - إشارة جهد الدخل.
 - إشارة جهد الخرج.
 - إشارة تيار الخرج وتيار الديود والمنبع.
 - إشارة الجهد المطبق على الديود.
- 3. حساب قيمة كل من: (باستخدام القوانين وعرض القيم المحسوبة باستخدام البرنامج)
 - القيمة المتوسطة والفعالة لجهد الخرج.
 - القيمة المتوسطة والفعالة لتيار الخرج وتيار الديود وتيار المنبع.
 - القيمة العظمى للجهد العكسى المطبق على الديود.
 - عامل التموج للدارة.
 - عامل الشكل.
 - مردود الدارة.
- 4. قمنا بإضافة حمل تحريضي إلى الدارة قيمته (0.1 H)...ما التغيير الذي سيطرأ على الإشارات السابقة وماهو السبب؟

الحل:


1. تكون الدارة على برنامج (Ansys):



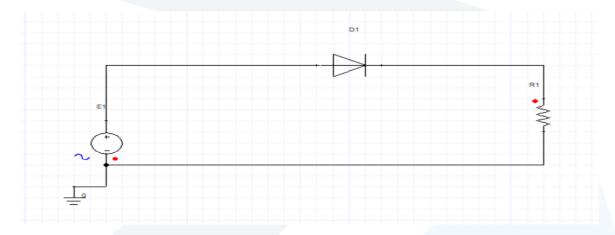


الشكل (2) دارة مقوم نصف الموجة باستخدام برنامج (Ansys)

وتكون الإشارات المطلوبة كالتالي:

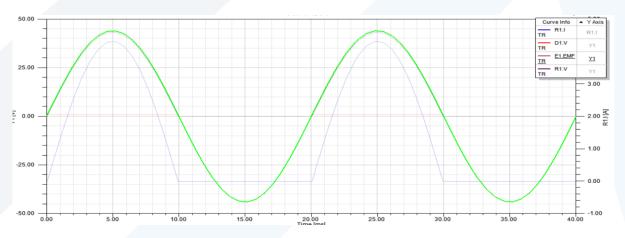


الشكل (3) إشارة جهد الدخل

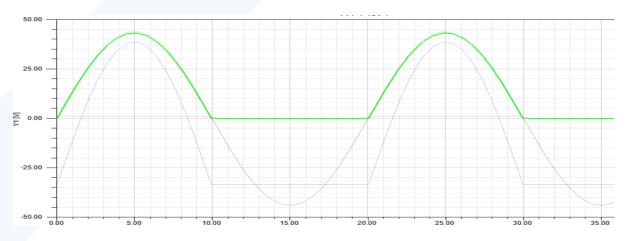


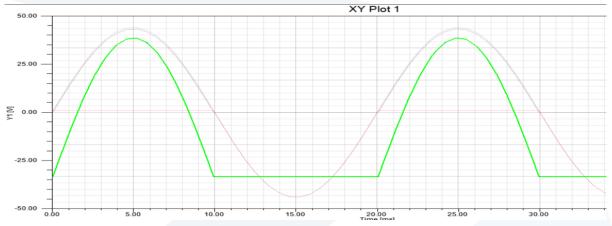الشكل (4) إشارة جهد الخرج (الجهد على المقاومة R)





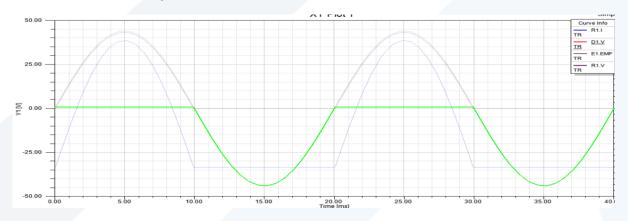الشكل (5) تيار الخرج (تيار المقاومة) وهو نفسة تيار الديود وتيار المنبع



الشكل (6) الجهد المطبق على الديود

Curve Info	▲ Y Axis	max	min	rms	avg
TR D1.V	Y1	0.8061	-62.1108	31.1101	-19.3358
TR E1.EMF	Y1	62.1584	-62.1170	43.9905	0.0016
TR R1.V	Y1	61.3523	-0.0062	30.5942	19.3374
TR VM1.V	Y1	61.3523	-0.0062	30.5942	19.3374
TR R1.I	Y2	6.1352	-0.0006	3.0594	1.9337
TR E1.I	Y2	6.1352	-0.0006	3.0594	1.9337
TR D1.I	Y2	6.1352	-0.0006	3.0594	1.9337
— D1.I	Y2	6.1352	-0.0006	3.0594	1.9337

الشكل (7) القيم المحسوبة باستخدام البرنامج

3. حساب القيم بتطبيق القوانين:

القيمة المتوسطة لجهد الخرج:

$$U_{lav} = \frac{U_{2m}}{\pi} = \frac{44*\sqrt{2}}{3.14} = 19.6 \text{ } v$$



حيث: U_{2m} هو القيمة العظمى لجهد دخل المقوم وهو جهد ثانوي المحول ويتم حسابه من العلاقة:

$$U_{2m} = \sqrt{2} * \frac{U_1}{5} = \sqrt{2} * \frac{220}{5} = 62 v$$

• القيمة الفعالة لجهد الخرج:

$$U_{lrms} = \frac{U_{2m}}{2} = \frac{62}{2} = 31v$$

• القيمة المتوسطة لتيار الخرج والديود والمنبع:

$$I_{lav} = \frac{U_{lav}}{R} = \frac{19.6}{10} = 1.96 A$$

• القيمة الفعالة لتيار الخرج والديود والمنبع:

$$I_{lrms} = \frac{U_{lrms}}{R} = \frac{31}{10} = 3.1 A$$

القيمة العظمى للجهد العكسي المطبق على الديود:

$$U_{Rmax} = -U_{2m} = -62 v$$

• عامل الشكل للدارة:

$$FF = \frac{I_{Lrms}}{I_{Lav}} = \frac{3.1}{1.96} = 1.58$$

• عامل التموج للدارة:


$$\gamma = \sqrt{\left(\frac{U_{Lrms}}{U_{Lav}}\right)^2 - 1} = \sqrt{\left(\frac{31}{19.6}\right)^2 - 1} = 1.22$$

إضافة حمل تحريضي تصبح الإشارات كمايلي:




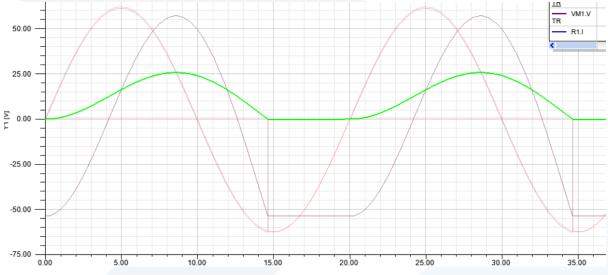الشكل (8) جهد الخرج (الجهد على المقاومة والملف)





الشكل (9) تيار الخرج والديود والمنبع

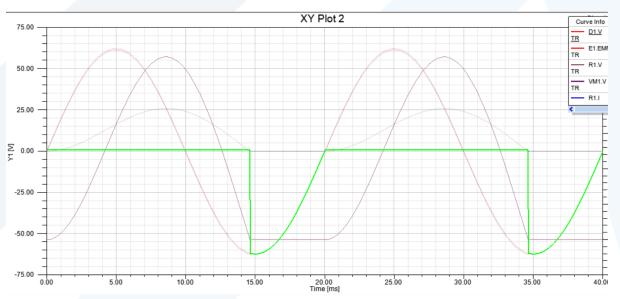


الشكل (10) الجهد المطبق على الديود

- نلاحظ من الأشكال السابقة:
- 1. استمرار مرور التيار في الحمولة لفترة زمنية معينة بعد مرور الجهد بالصفر (يستمر انحياز الديود بشكل أمامي في نصف الموجة السالب لفترة زمنية معينة).
 - 2. بسبب استمرار مرور التيار في نصف الموجة السالب سيظهر جهد سالب على الخرج.
- 3. سبب استمرار مرور التيار في نصف الموجة السالب هو بسبب أن الملف يقوم بتخزين الطاقة في نصف الموجة الموجب ويقوم بتفريغها بعد مرور الجهد بالصفر (في نصف الموجة السالب).
 - 4. تزدادا فترة مرور التيار بازدياد تحريضية الملف.

المقوم أحادي الطور (موجة كاملة) دارة نقطة مشتركة:



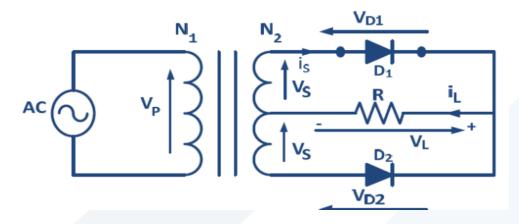لدينا الدارة المبينة في الشكل التالي، والتي تمثل دارة تقويم موجة كاملة (نقطة مشتركة).




والمطلوب:

- 1. نمذجة الدارة باستخدام برنامج Ansys Simplorer.
 - 2. إظهار كل من الإشارات التالية:
 - جهد الدخل وجهد الخرج.
 - تيار الخرج وتيارات الديودات والمنابع.
 - الجهد المطبق على الديود.
- 3. إذا علمت ان جهد أولي المحول هو (220v) ونسبة تحويل المحولة (5) والحمل هو حمل أومي قيمته (10 Ω) قم بحساب كل ممايلي (أظهر القيم المحسوبة باستخدام البرنامج أيضاً).
 - القيمة المتوسطة والفعالة لجهد الخرج.
 - القيمة المتوسطة والفعالة لتيار الخرج.
 - القيمة المتوسطة والفعالة لتيار الديود والمنابع.
 - عامل الشكل للدارة.
 - عامل التموج.

الحل:



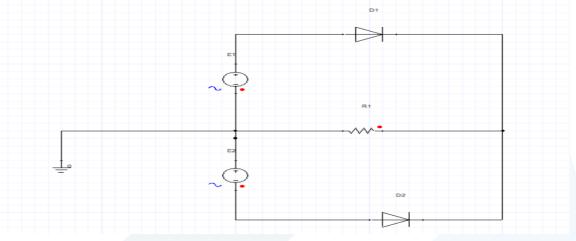


الشكل (11) الدارة باستخدام برنامج (simplorer)

وتكون الإشارات المطلوبة على الشكل التالي:




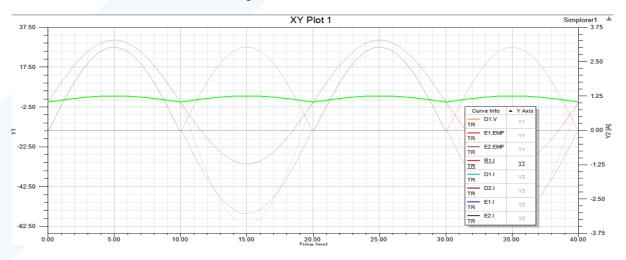الشكل (12) الجهد على المقاومة (جهد الخرج)




الشكل (13) تيار الخرج (تيار المقاومة)



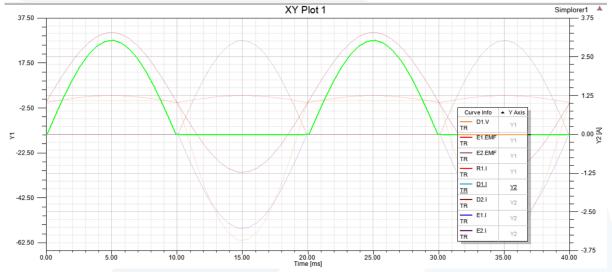


الشكل (14) تيار الديود D1

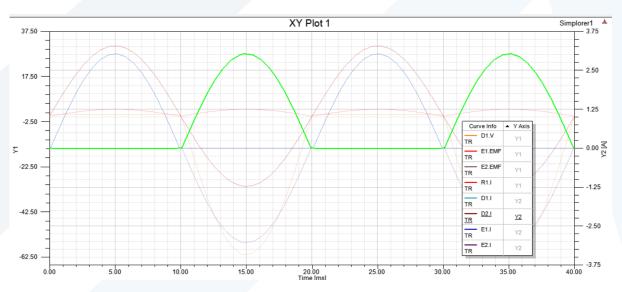


الشكل (15) تيار الديود D2



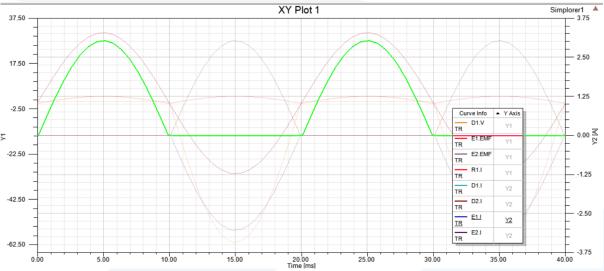


الشكل (16) تيار المنبع E1

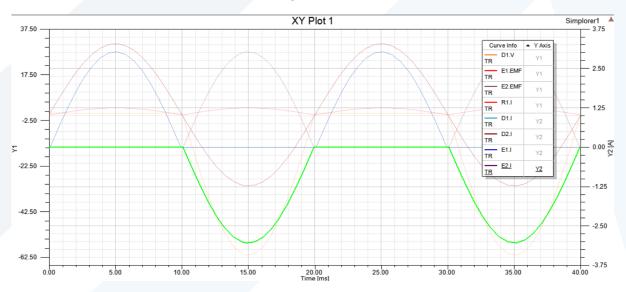

الشكل (17) تيار المنبع E2



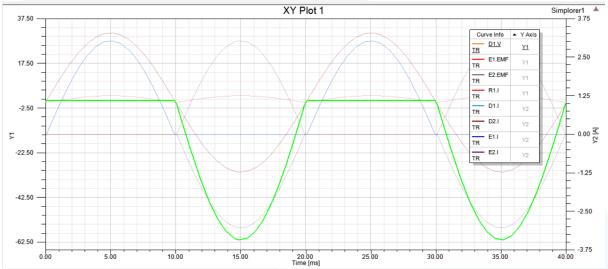

الشكل (18) الجهد المطبق على الديود

Curve Info	▲ Y Axis	rms	avg	max	min
TR D1.V	Y1	30.5988	-18.9465	0.8030	-61.3448
TR E1.EMF	Y1	21.9914	-0.0000	31.0739	-31.0739
TR E2.EMF	Y1	21.9914	-0.0000	31.0739	-31.0739
TR R1.I	Y1	2.1274	1.8947	3.0271	-0.0000
TR R1.V	Y1	21.2739	18.9465	30.2709	-0.0000
TR D1.I	Y2	1.5045	0.9473	3.0277	-0.0006
TR D2.I	Y2	1.5047	0.9473	3.0277	-0.0006
TR E1.I	Y2	1.5045	0.9473	3.0277	-0.0006
TR E2.I	Y2	1.5047	-0.9473	0.0006	-3.0277

الشكل (19) القيم المتوسطة والفعالة والأعظمية للإشارات السابقة والمحسوبة باستخدام البرنامج

حساب القيم المطلوبة باستخدام القوانين:

• جهد الدخل:

$$E_2 = E_1 = 0.5 * \frac{220}{5} = 22v$$

• القيمة المتوسطة لجهد الخرج:

$$U_{Lav} = 0.9 * E_1 = 0.9 * 22 = 19.8 v$$

• القيمة الفعالة لجهد الخرج:



$$U_{Lrms} = E_1 = 22 v$$

• القيمة المتوسطة لتيار الخرج:

$$I_{Lav} = \frac{U_{Lav}}{R} = \frac{19.8}{10} = 1.98 A$$

• القيمة الفعالة لتيار الخرج:

$$I_{Lrms} = \frac{U_{Lrms}}{R} = \frac{22}{10} = 2.2 A$$

القيمة المتوسطة لتيار الديود وكل منبع:

$$I_{sav} = I_{Dav} = \frac{I_{Lav}}{2} = \frac{1.98}{2} = 0.99 A$$

• القيمة الفعالة لتيار الديود وكل منبع:

$$I_{srms} = I_{Drms} = \frac{I_{Lrms}}{\sqrt{2}} = \frac{2.2}{\sqrt{2}} = 1.57 A$$

• القيمة العظمى للجهد العكسى المطبق على الديود:

$$U_{Rmax} = -2 * E_{1max} = -2 * \sqrt{2} * 22 = -60 v$$

عامل الشكل للدارة:

$$FF = \frac{I_{Lrms}}{I_{Lav}} = \frac{2.2}{1.98} = 1.11$$

• عامل التموج للدارة:

$$\gamma = \sqrt{\left(\frac{U_{Lrms}}{U_{Lav}}\right)^2 - 1} = \sqrt{\left(\frac{22}{19.8}\right)^2 - 1} = 0.4$$

وظيفة:

- لدينا دارة تقويم أحادية الطور نصف موجة تتغذى من منبع جهد متناوب ($(220 \, v)$) وتغذي حمولة أومية ($(R=10 \, \Omega)$)، إذا علمت أن القيمة الفعالة لتيار الحمولة هي ((6A)) أوجد مايلي:
 - 1. نسبة تحويل المحولة اللازمة للاستخدام.
 - 2. القيمة العظمى للجهد المطبق على الديود.
 - **3.** معامل الشكل ومعامل التموج للدارة.
 - قم برسم الإشارات التالية بدقة باستخدام ورق ميليمتري:
 - 1. إشارة جهد الدخل والخرج.
 - 2. إشارة تيار الخرج وتيار الديود وتيار المنبع.
 - 3. إشارة الجهد العكسي المطبق على الديود.

وظيفة:

• لدينا دارة تقويم أحادية الطور موجة كاملة ذات نقطة مشتركة تتغذى من منبعي جهد متناوب (220V) عبر محولة نسبة التحويل لها (2) وتغذى حمولة ($R=5\Omega$) جهدها (30V) والمطلوب:



- 1. احسب القيمة المتوسطة والفعالة لتيار الحمولة.
- 2. احسب قيمة معامل الشكل ومعامل التموج للدارة.
- 3. قم برسم الإشارات التالية بدقة وباستخدام ورق ميليمتري:
 - إشارة جهد الدخل وجهد الخرج.
 - إشارة تيار الخرج وتيار الديودات والمنابع.
 - إشارة الجهد المطبق على الديود.